

# Prova finale Progetto Reti Logiche

Anno accademico 2021/2022

Tommaso Aiello


Codice persona: 10687571

## Indice

1. Introduzione.....	2
2. Segnali.....	3
3. Macchina a stati.....	5
4. Analisi Post Sintesi.....	7
5. Risultati Simulazioni.....	7
6. Conclusioni.....	11
 
## Introduzione

La specifica del progetto consiste nella sintesi di un modulo HW scritto in VHDL che si interfacci con una memoria RAM e che implementi un codificatore convoluzionale a tasso di trasmissione  $\frac{1}{2}$ .



Codificatore convoluzionale con tasso di trasmissione  $\frac{1}{2}$ .

Tale codificatore può essere visto sia come una macchina a stati sia come tre segnali salvati in tre registri e due porte logiche XOR.

Il modulo da sintetizzare ha come compito quello di interfacciarsi con la memoria RAM, leggere il numero di Byte da dover processare all'indirizzo zero della memoria RAM, trasformare la sequenza di Byte in un flusso U di bit, il quale dopo essere stato processato dal codificatore diventerà il flusso Z di bit di lunghezza doppia rispetto al flusso U.

Il flusso Z dovrà poi essere salvato in memoria a partire dall'indirizzo 1000.

Quindi ogni parola da 8 bit che compone il flusso U verrà codificata in due parole da 8 bit ciascuna secondo la seguente logica: il codificatore convoluzionale all'istante di tempo k ( $T_k$ ) prende in ingresso un bit  $U_k$ , il risultato dello XOR tra  $U_k$  e  $U_{kMeno2}$  produce il bit  $P_{k1}$ , mentre il risultato dello XOR a tre ingressi tra  $U_k$ ,  $U_{kMeno1}$  e  $U_{kMeno2}$  produce il bit  $P_{k2}$ . Successivamente i due bit sono concatenati per poi formare il flusso Z.

Al ciclo di clock successivo il registro  $U_{kMeno1}$  prende il valore di  $U_k$  e il registro  $U_{kMeno2}$  prende il valore di  $U_{kMeno1}$  e un nuovo bit può essere processato.

Quando viene attivato un segnale di reset il valore dei due registri  $U_{kMeno1}$  e  $U_{kMeno2}$  è riportato a 0.

Esempio: con byte "10100011" e codificatore allo stato iniziale con  $u_{k1}$  e  $u_{k2}$  a zero.

	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
$U_k$	1	0	1	0	0	0	1	1
$P_{k1}$	1	0	0	0	1	0	1	1
$P_{k2}$	1	1	0	1	1	0	1	0


Di conseguenza il flusso K sarà 1101000111001110 il quale sarà poi diviso in due byte per essere salvato in memoria nei byte 11010001 e 11001110.

In breve il codice VHDL che è stato prodotto si comporta nel modo seguente:

- Dopo un segnale di reset e il seguente segnale di start inizia l'elaborazione.
- Assegna ai registri il loro valore di default.
- Legge il numero di byte da processare dalla memoria all'indirizzo di memoria.
- Salva in un registro la parola da processare, la serializza e fornisce l'input al codificatore un bit alla volta.
- Il codificatore calcola i due bit di uscita e li concatena.
- Scrive in memoria le due parole prodotte.
- Se le parole da processare sono terminate entra in uno stato dove pone il segnale di DONE alto e aspetta che il segnale di START si abbassi prima di riportare il segnale DONE basso così da prepararsi ad una nuova elaborazione.
 
## Architettura

Data la semplicità del processo, è stato scelto di optare per una soluzione monomodulare, con un singolo process che gestisce sia l'evoluzione della macchina a stati sia le operazioni per giungere alla definizione del flusso di bit Z.



## Segnali

Descrizione dei segnali che devono essere intesi come registri:


- **current\_state**: il tipo è **STATE**. Usato per l'avanzamento della macchina a stati. Usato per il case statement che si trova nel processo della FSM.  
**Valore default: S1.**
- **dimension**: **std\_logic\_vector** da 8 bit. Ha il compito di salvare il numero di parole W che devono essere elaborate. Viene usato per salvare quindi il contenuto che si trova all'indirizzo

0 della RAM. Usato anche in confronto con il segnale `count_words` per indicare alla FSM quando l'elaborazione può terminare perché le parole da lavorare sono finite.

**Valore default: "00000000".**

- **count\_words**: **unsigned** da 16 bit. Serve per tenere il conto delle parole lavorate. Sebbene non ci possano essere più di 255 parole da lavorare (8bit), ho deciso comunque di usare 16 bit perché tale segnale è usato anche per calcolare `o_address` che ha 16 bit.  
**Valore default: "0000000000000000".**
- **var\_words**: **unsigned** da 16 bit. Segnale di supporto, usato sia da `count_words` sia da `write_address`.  
**Valore default: "0000000000000000".**
- **write\_address**: **unsigned** da 16 bit. Il segnale ha come valore di default 1000 cioè l'indirizzo di base per scrivere in memoria. Il suo compito è quello di tenere traccia di quale sia il prossimo indirizzo disponibile per la scrittura in memoria.  
**Valore default: "000000111101000".**
- **u**: **std\_logic\_vector** da 8 bit. Usato per salvare il byte in memoria da elaborare. Sfruttando il fatto che è un array, è stata usata la possibilità di riferirsi ai singoli bit dell'array per serializzare il byte da processare.  
**Valore default: "00000000".**
- **uk**: **std\_logic**. E' il bit di ingresso al codificatore convoluzionale. Usato dalle porte XOR per calcolare sia il bit `pk1` sia il bit `pk2`.  
**Valore default: '0'.**
- **uk1**: **std\_logic**. E' il bit al tempo (t-1) del codificatore convoluzionale. E' uno dei tre ingressi dello XOR che genera il bit `pk2`.  
**Valore di default 0.**
- **uk2**: **std\_logic**. E' il bit al tempo (t-2) del codificatore convoluzionale. E' uno dei bit di ingresso delle porte XOR che generano i bit `pk2` e `pk1`.  
**Valore di default 0.**
- **z**: **std\_logic\_vector** da 16 bit. E' il vettore che tiene conto delle elaborazioni del codificatore. Al suo interno sono salvati i bit `pk1` e `pk2` concatenati per ogni istante di tempo. I primi 8 bit (15 downto 8) saranno scritti in memoria all'indirizzo `write_address` mentre i bit (7 downto 0) saranno scritti in memoria all'indirizzo `write_address + 1`.  
**Valore di default: "0000000000000000".**
- **i, vari**: **unsigned** 3 bit. Segnali che vengono usati per calcolare l'indice del bit che si vuole scegliere dal vettore `u`. Usati due segnali per poter codificare ogni bit in un ciclo di clock.  
**Valore di default "111".**
- **j, varj**: **unsigned** 4 bit. Segnali che vengono usati per calcolare l'indice del bit che si vuole scrivere nel vettore `z`. Usati due segnali per poter codificare ogni bit in un ciclo di clock.  
**Valore di default "1111".**

## Macchina a Stati

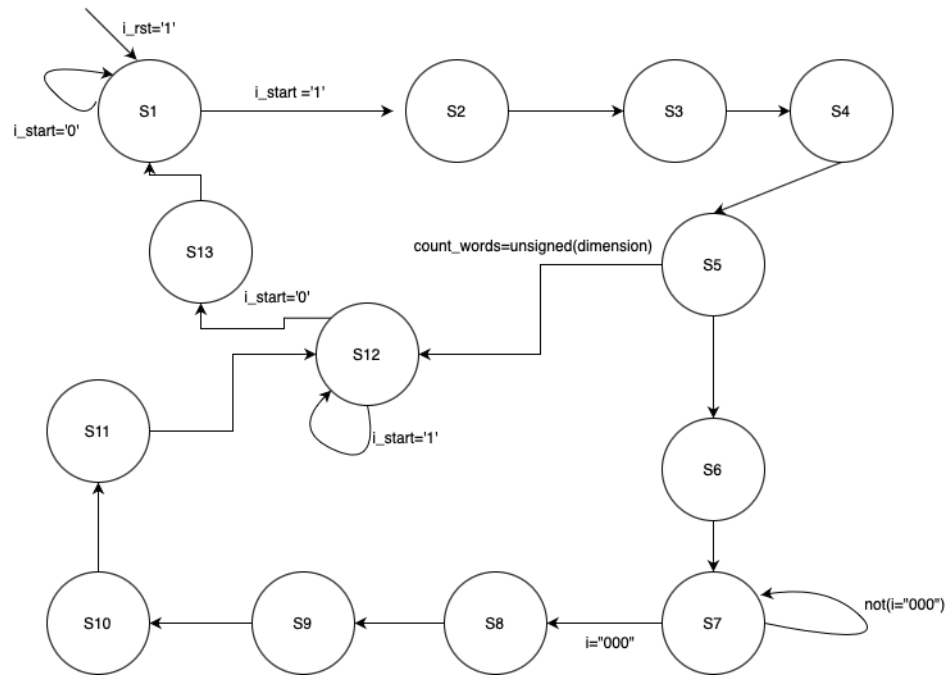

Descrizione degli stati.

- **S1** : lo stato di reset. Quando viene dato il segnale di reset='1', allora il current\_state diventa S1. Fino a che non viene dato il segnale di Start ALTO, la macchina a stati rimane in S1, una volta che il segnale i\_start = '1' allora current\_state <= S2. In questo stato tutti i registri sono inizializzati al loro valore di default.
- **S2** : stato in cui viene alzato il segnale di enable della memoria, o\_address è già all'indirizzo zero, quindi alla fine di questo stato la macchina è pronta a leggere il contenuto della memoria.
- **S3** : stato usato per aspettare che il segnale i\_data sia disponibile. Alto il segnale di enable per leggere il dato.
- **S4** : il contenuto della memoria è assegnato al segnale dimension. In più è incrementato il valore di o\_address ed è alzato o\_en così da essere pronti a leggere i\_data in seguito, cioè il valore del primo byte da processare.
- **S5**: questo stato è usato per confrontare dimension con count\_words così da stabilire se l'elaborazione può giungere al termine oppure deve proseguire. Alla fine di questo stato sarà disponibile i\_data che verrà assegnato poi al registro u successivamente.
- **S6**: Stato in cui si assegna i\_data al registro u. Alla fine di questo stato, il registro u contiene il dato presente in RAM(o\_address). [o\_address in questo caso inteso come intero]. U contiene quindi il valore del byte da elaborare.
- **S7**: stato in cui si assegna al segnale uk il valore di u(7), così che nel ciclo di clock successivo si possa iniziare il ciclo che porta alla definizione del flusso Z.
- **S8**: questo stato si comporta in maniera differente in base al valore di i.

Se  $\text{not}(i = "000")$ , allora ci sono ancora bit da dover lavorare quindi si assegna a  $uk$  il valore del bit successivo  $uk \leq u(i-1)$ , si assegna a  $uk1$  il valore corrente di  $uk$ , e a  $uk2$  il valore di  $uk1$ . Sostanzialmente si fanno scorrere i bit. Poi sono presenti le due porte XOR implementate con un costrutto if/elsif che porta alla definizione dei due bit  $pk1$  e  $pk2$  che vengono salvati nel vettore  $z$  all'indice corretto grazie all'utilizzo di un contatore  $j$ . Poi sono aggiornati i valori di  $i$  e  $j$  che dovranno essere usati al ciclo successivo.

Se invece  $i = "000"$  allora vuol dire che quello che viene lavorato è l'ultimo bit della parola  $u$ , quindi non serve assegnare il nuovo  $uk$ , mentre è necessario assegnare i nuovi valori di  $uk1$  e  $uk2$  e di  $pk1$  e  $pk2$ . Occorre anche resettare i valori di  $i, j, \text{vari}, \text{varj}$  per averli nuovamente a disposizione in caso di necessità di una nuova elaborazione, prima di passare allo stato 9.

- **S9:** Viene alzato sia il segnale di enable, sia quello di write enable così di poter scrivere in memoria al ciclo di clock successivo. Viene inoltre aggiornato il segnale  $o\_address$  grazie al segnale  $write\_address$ , così da averlo pronto per essere usato al ciclo di clock successivo. Assegnato anche  $o\_data$  con i bit di  $z$  che vanno da 15 a 8. Viene usato anche il segnale  $var\_words$  a cui è assegnato il numero di parole processate.
- **S10:** Viene tenuto alto sia  $o\_en$  che  $o\_we$  per poter scrivere al ciclo di clock successivo anche il byte del vettore  $z(7 \text{ downto } 0)$ . Viene aumentato il valore di  $o\_address$  e viene usato  $var\_words$  per aumentare il conto delle parole elaborate. Poi si assegna a  $var\_words$  il valore di  $write\_address$  così da poter incrementare  $write\_address$ .
- **S11:** Viene alzato nuovamente  $o\_en$ , mentre è tenuto basso  $o\_we$ , perché si vuole iniziare una nuova elaborazione, quindi anche  $o\_address$  è riportato grazie a  $count\_words$  al valore dell'indirizzo della parola  $W$  successiva.  $Write\_address$  è incrementato di 2 così da poter essere pronto successivamente.
- **S12:** Questo stato è uno dei stati che precede la fine dell'elaborazione.  $o\_done \leq '1'$ . Fino a che il segnale di  $i\_start$  non è abbassato allora la macchina a stati rimane in questo stato. Se  $i\_start = '0'$  allora la macchina a stati va nello stato 13, stato finale.
- **S13:** stato finale in cui viene abbassato il segnale di  $o\_done$  e si ritorna nella stato iniziale dove si può attendere un nuovo segnale di  $i\_start$  così da iniziare una nuova elaborazione.

## Analisi Post Sintesi

Il codice VHDL prodotto è sintetizzabile e si possono notare le seguenti caratteristiche ottenute tramite il comando 'report\_utilization' :

- Sono usati 139 Slice LUTs e ne sono disponibili 134600, il che significa che è stato utilizzato il 0.10%
- Sono usati 137 Slice Registers e ne sono disponibili 269200, il che significa che è stato utilizzato lo 0.05%. **Di questi 137 Slice Registers 0 sono dei Latch.**

Tramite il comando report\_timing:

- Slack (MET) : 95.984 ns. Il clock richiesto è di 100ns mentre il design sintetizzato produce un Data Path Delay di appena 3,865 ns.  $T_{min} = T_{clk} - Slack + T_{ram} = 6.016 \text{ ns}$  .  
Quindi la frequenza massima a cui può andare il design costruito è:  
 $f_{max} = 1/T_{min} = 166,2 \text{ MHz}$

## Risultati Simulazioni

### Test 1:

Test con numero di parole 0. RAM inizializzata con tutti vettori che sono a zero.


$RAM(0) \leq "000000000"$ ;

Il Test è stato pensato per vedere se il modulo sintetizzato gestisce il corner case per cui non ci sono parole da elaborare.

Assert superati:

- assert  $RAM(1000) = "000000000"$

Time: 1550100 ps.

 


## Test 2:

Test con dimensione 1. Input stream = [1] Output stream=[0,3].

Assert superati:

- assert RAM(1000) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1001) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(3,8))
- assert RAM(1002) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1003) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1004) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))

Time: 2950100 ps;

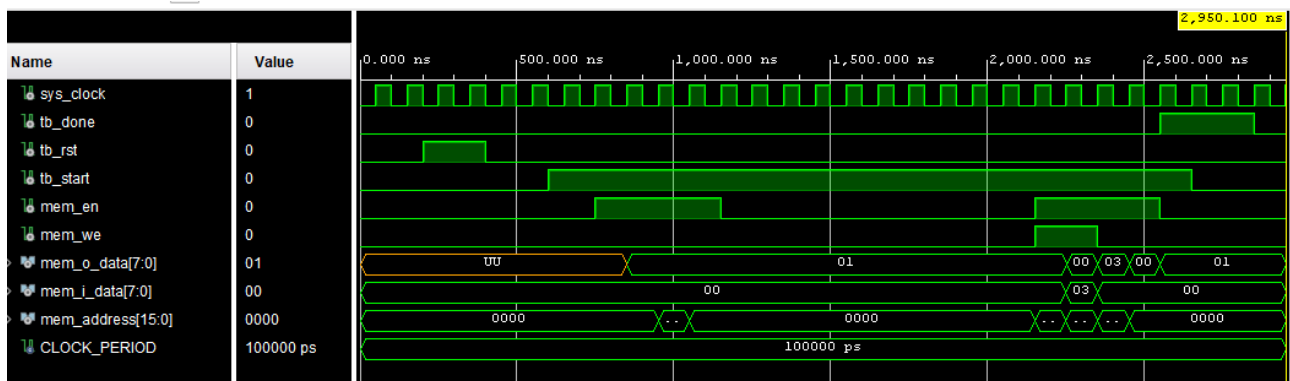

## Test 3:


Testbench di esempio.

Dimensione 2, Input Stream = [162, 75] , Output Stream = [209, 205, 247, 210]

Assert superati:

- assert RAM(1000) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(209,8))
- assert RAM(1001) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(205,8))
- assert RAM(1002) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(247,8))
- assert RAM(1003) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(210,8))
- assert RAM(1004) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))

Time: 4350100 ps.

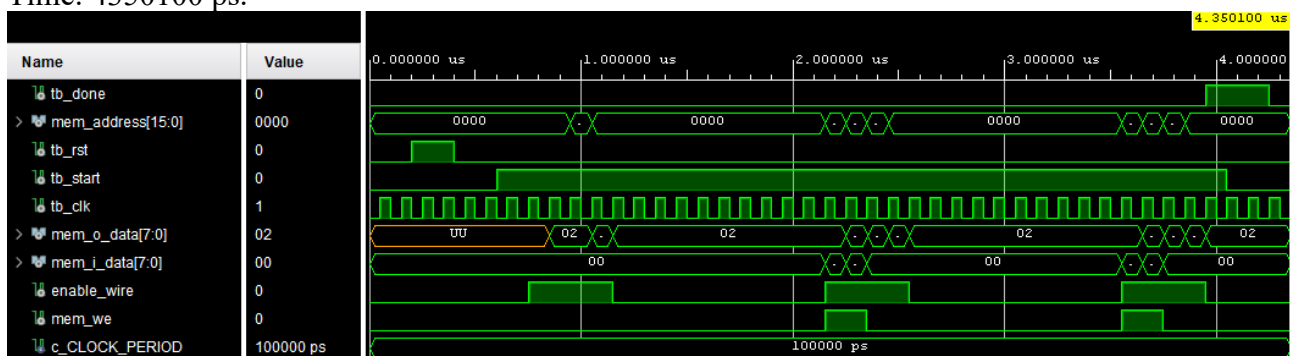



## Test 4:


Dimensione massima 255. Input Stream tutti zero. Output Stream tutti zero.

Test pensato per vedere se il sistema riesce a gestire la dimensione massima di byte da elaborare e il tempo che viene impiegato.

Assert superati:

- assert RAM(1000) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1001) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1002) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1003) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1054) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1254) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))
- assert RAM(1504) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(0,8))

Time : 358550100 ps.

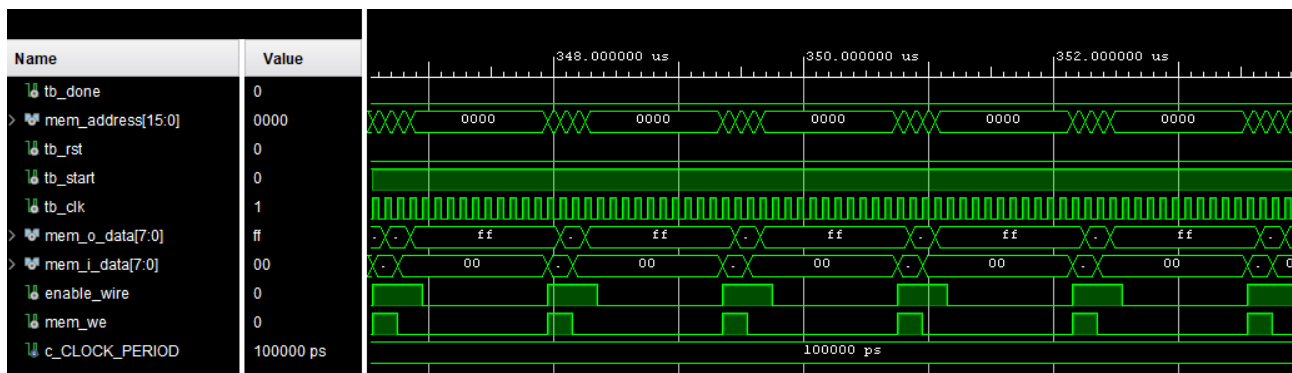

## Test 5:


Dimensione 6.

Input Stream = [163,47,4,64,67,13]

Output Stream = [209,206,189,37,176,55,55,0,55,14,176,232]

Superati tutti gli assert per ogni cella da 1000 a 1011.

Time: 9950100 ps.

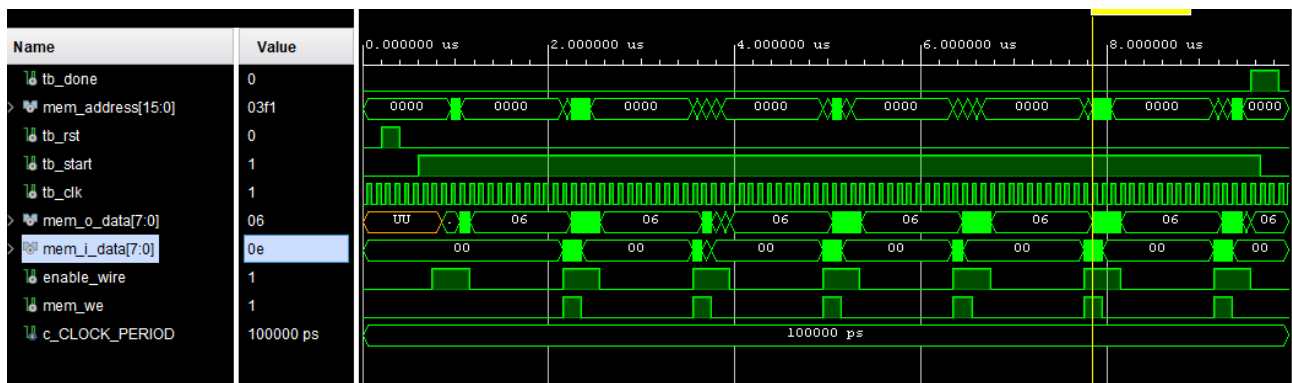

## Test 6:

Dimensione 3.

Input Stream = [112,164,45]


Output Stream = [57, 176, 209, 247, 13, 40]

Particolarità di questo test è che durante l'esecuzione è stato dato il segnale di reset='1' il che ha portato il modulo a ripartire. Segnalato nell'immagine da un cerchio rosso.

Assert superati:

- assert RAM(1000) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(57,8))
- assert RAM(1001) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(176,8))
- assert RAM(1002) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(209,8))
- assert RAM(1003) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(247,8))
- assert RAM(1004) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(13,8))
- assert RAM(1005) = std\_logic\_vector(to\_unsigned(40,8))

Time: 6650100 ps.

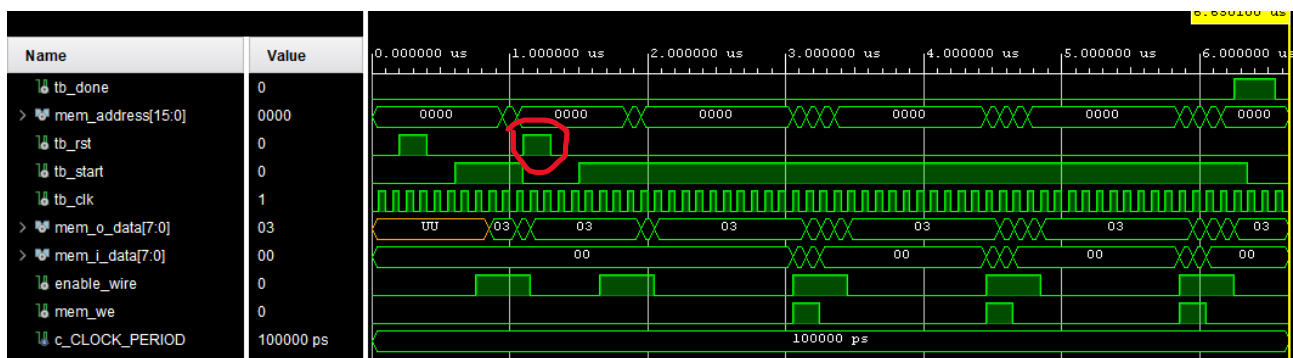

## Test 7:

Test per vedere se elaborazione riparte correttamente dopo una elaborazione e il successivo stato di start.

E' modificato il processo che gestisce la RAM in modo tale che nel momento in cui il primo processo termina, quindi in corrispondenza di un segnale di o\_done='1', venga modificato il contenuto della RAM e in seguito di un nuovo segnale di start il modulo può elaborare dati nuovi.


```
MEM : process(tb_clk)
begin
    if tb_clk'event and tb_clk = '1' then
        if enable_wire = '1' then
            if mem_we = '1' then
                RAM(conv_integer(mem_address)) <= mem_i_data;
                mem_o_data <= mem_i_data after 1 ns;
            else
                mem_o_data <= RAM(conv_integer(mem_address)) after 1 ns;
            end if;
        end if;
    end if;
    if (tb_done = '1') then
        RAM(0) <= "00000001";
        RAM(1) <= "10100010";
        RAM(2) <= std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8));
        RAM(3) <= std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8));
    END IF;
end if;
end process;
```

Prima elaborazione: dimensione 3, Input [112,164,45], Output [57,176,209,247,13,40]

Seconda elaborazione: dimensione 1, Input ["10100010"] Output [209, 205]

Time: 8150100 ps.

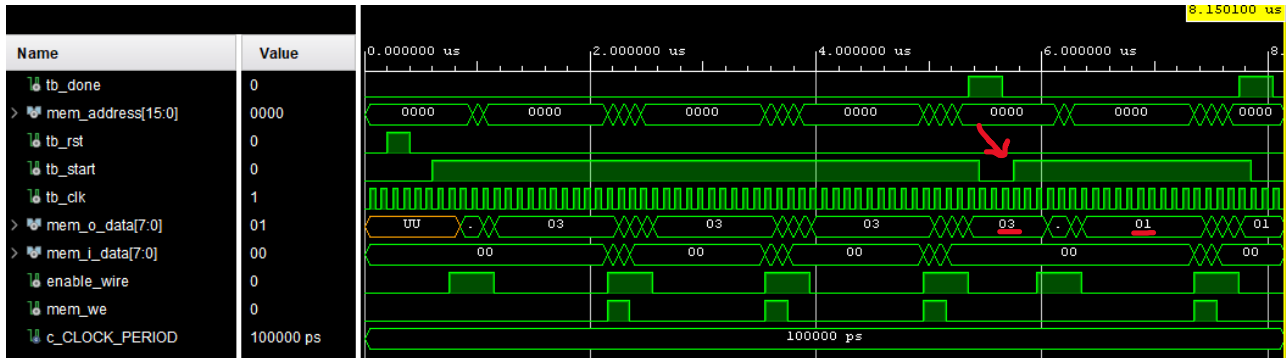Evidenziato in rosso il momento in cui viene dato un nuovo segnale di start e il cambiamento del contenuto dell'indirizzo 0 della memoria RAM, dal valore 3 al valore 1.



## Conclusioni

In conclusione il design progettato ha le seguenti caratteristiche:

- Funziona in pre e post sintesi.
- La frequenza massima del segnale di clock è di 166,2 MHz
- Utilizzo di LUT pari al 0.10%
- Utilizzo di Flip Flop pari al 0.05%
- Assenza di Latch